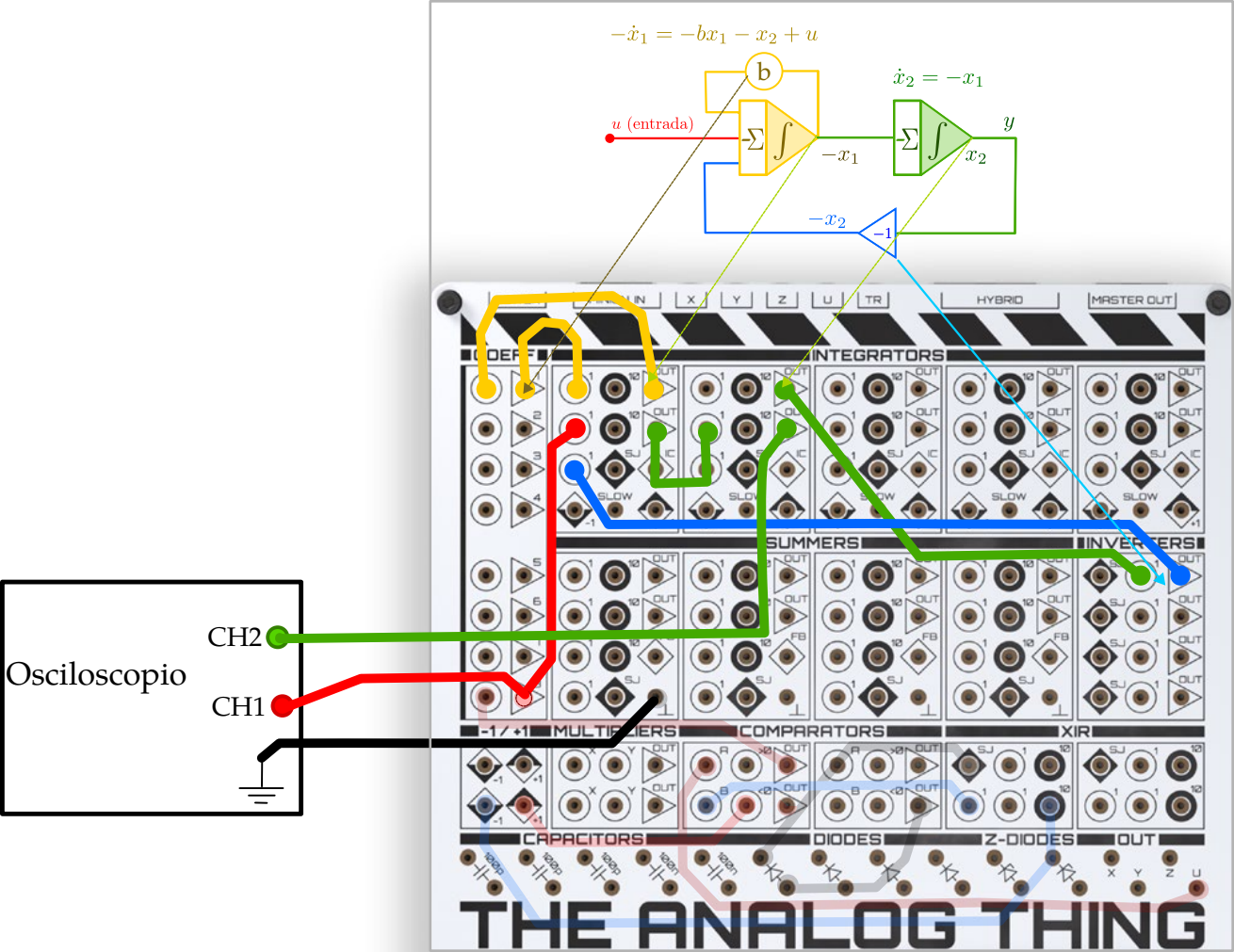
$-\dot{x}_1 = -bx_1 - x_2 + u$
b
$\dot{x}_2 = -x_1$
u (entrada)
$-x_1$
y
x_2
$-x_2$
-1
Osciloscopio
CH2
CH1
INTEGRATORS
SUMMERS
INVERTERS
MULTIPLIERS
COMPARATORS
CAPACITORS
DIODES
Z-DIODES
OUT
HYBRID
MASTER OUT
THE ANALOG THING